



☐  
Pomalé vybíjení  
kondenzátoru



☐  
Rychlé vybíjení  
kondenzátoru

Nabitý kondenzátor nejprve vybijeme pomalu a poté rychle. Na ampérmetru sledujeme proud, který při vybíjení obvodem prochází.