



Experimentem demonstrujeme 2. Kirchhoffův zákon - součet ohmických napětí na rezistorech je roven součtu elektromotorických napětí zdrojů.