



## Uspořádání experimentu

Na dekádě nastavujeme hodnotu odporu tak, aby obvodem protékal stejný proud jako ze zdroje. Po nastavení stejného proudu je hodnota nastaveného odporu na dekádě rovna hodnotě neznámého odporu.