



Uspořádání experimentu

Zvyšováním frekvence napájecího napětí zjišťujeme, kdy v obvodu nastane rezonance - proud je minimální a napětí maximální. Pomocí Thomsonova vztahu poté porovnáme zjištěnou hodnotu rezonanční frekvence s hodnotou teoretickou.