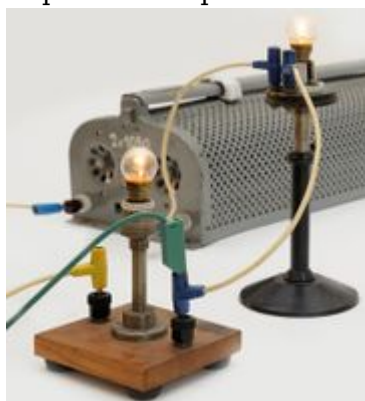


Uspořádání experimentu



Demonstrujeme vlastní indukci. Po sepnutí spínače se žárovka ve větvi s rezistorem rozsvítí okamžitě, žárovka ve větvi s cívkami se zpožděním.