



Uspořádání experimentu



Pomocí cívky měníme frekvenci generátoru a pomocí druhé cívky hledáme, kdy dojde v obvodu k rezonanci.