



Uspořádání experimentu

Demonstrujeme jednocestné usměrnění. Vyhlazujeme různě kapacitními filtračními kondenzátory.
Zobrazujeme osciloskopem.