



Uspořádání experimentu

Demonstrujeme jednocestné usměrnění. Vyhlazujeme různě kapacitními filtračními kondenzátory. Zobrazujeme osciloskopem.