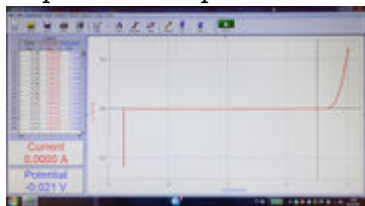




Uspořádání experimentu



V-A charakteristika

Demonstrujeme voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody